

Diseño y verificación de un multiplicador secuencial con signo mediante el algoritmo de Booth modificado

Tarea 2

Integración de Sistemas Digitales

2019/2020

Guión de la práctica y bibliografía

- Consultad Tarea2 en PoliformaT
- Para la parte hardware consultad:
 - Información adjuntada en la tarea
- Para el diseño del banco de pruebas debe tenerse en cuenta
 - Bloque de teoría
 - Conceptos de Verificación
 - Lesson 4.2: Verificación de Radicador
 - Tarea 1: Verificación FIFO mediante aserciones, generación de estímulos y coberturas

Estructura de la práctica

1. Introducción de la práctica.

- Objetivos
- Estructura de la práctica
- Funcionamiento de multiplicadores secuenciales

2. Etapa RTL. Diseño de Componentes I. Data-path

- Diseño de registro de desplazamiento: para acumulador y multiplicador ([HDL](#))
genérico en su tamaño!
- Diseño de registro para multiplicando ([HDL](#))
genérico en su tamaño!
- Diseño del sumador restador ([HDL](#))
genérico en tamaño de operandos y resultado

3. Etapa RTL. Diseño de componentes II. Control-path

- Diseño de un contador. FSM secundaria ([HDL](#))
genérico en su módulo!
- Diseño de la FSM principal de control ([HDL](#))

Estructura de la práctica

4. Etapa RTL. Descripción del sistema y verificación funcional

1. Diseño Verilog del top del sistema multiplicador: control-path +data-path (**SystemVerilog**)
2. Análisis (compilación) del diseño realizado
3. Verificación funcional del diseño realizado

5. Etapa Lógica. Compilación del sistema y simulación lógica

1. Síntesis (compilación) del sistema multiplicador.
 1. Obtención Recursos utilizados: logic-cells y flip-flops
2. Análisis temporal estático del diseño realizado:
 1. Obtención fmax

6. Verificación lógica BÁSICA del diseño realizado

7. Verificación compleja con RCSG, covergroups, program, interface, class, aserciones

8. Implementación hardware

Objetivos

- Profundizar en el diseño jerárquico con HDL.
- Profundizar en el diseño de máquinas de estados mediante SystemVerilog.
- Realización de modelos configurables e independientes de la tecnología.
 - Uso de parameters de SystemVerilog.
 - No uso de instanciación de “cores” de Altera
- Consolidar conceptos de teoría sobre estructura y particionado de diseños síncronos.
- Verificación con systemverilog: RCSG, covergroups, program, interface, class, aserciones...
- Configuración de dispositivos programables del tipo SRAM.

CONTIENE ANIMACIONES

El Algoritmo the Booth

A SIGNED BINARY MULTIPLICATION TECHNIQUE


By ANDREW D. BOOTH

(Birkbeck College Electronic Computer Project,
21 Torrington Square, London, W.C.1)

[Received 1 August 1950]

- El algoritmo de Booth es una alternativa eficiente al clásico algoritmo de multiplicación ADD+SHIFT.
- El algoritmo de Booth consiste en realizar sumas de potencias positivas o negativas de la base en función de parejas de bits ($q_i q_{i-1}$).
- El primer paso es recodificar el multiplicador (la base) según la tabla

q_i	q_{i-1}	Digito de Booth
0	0	0
0	1	+1
1	0	-1
1	1	0

 

Debe suponerse un bit implícito 0 a la derecha del LSB

El Algoritmo the Booth



- Funcionamiento:

- Se multiplica por el numero recodificado de manera que el multiplicando se suma o se resta (sumar el negativo, Ca2) al resultado parcial desplazado a la izquierda.
- El MSB del resultado parcial se extiende

- Ejemplo

							0	1	0	1	1	0	1	(45 ₁₀)
							0	+1	0	0	0	-1	0	(30 _{Booth})
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1		← Ca2 de multiplicando
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	1	0	1	1	0	1						
0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	(1350 ₁₀)

FSM Algoritmo the Booth

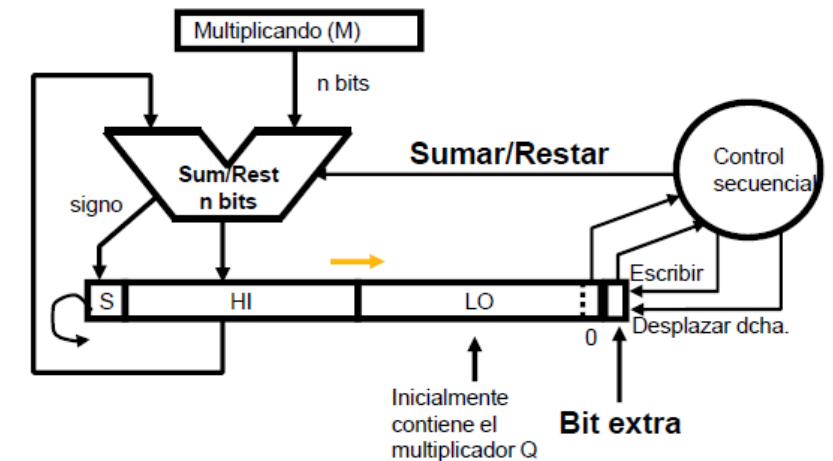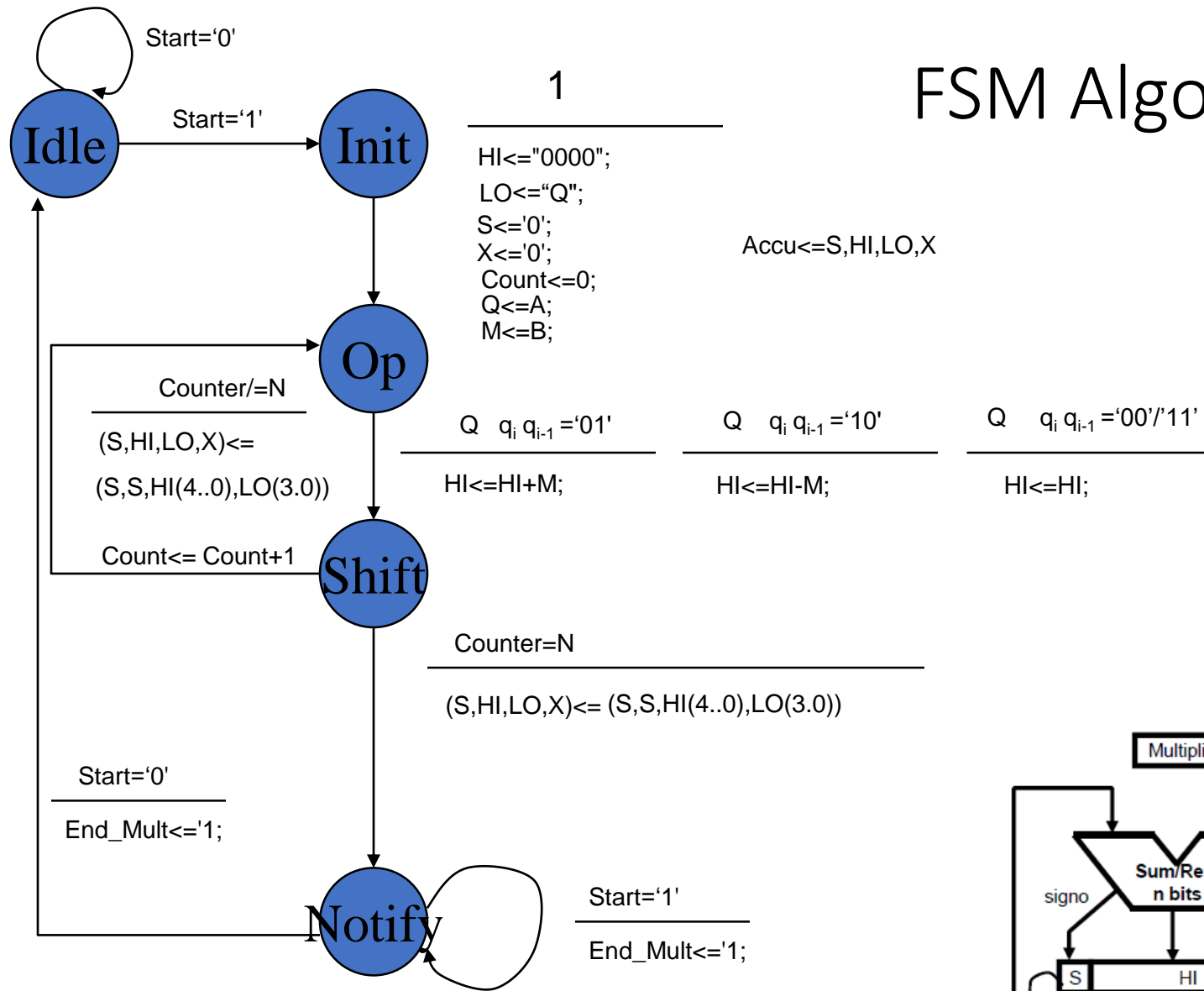

Ejemplo algoritmo de Booth

$N=4$

$M=2_{10}=0010_2$

$Q=-7_{10}=1001_2$

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ - \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \end{array}$$

Ciclo	Acción	S - HI - LO - X
0	Carga de valores ($LO \leq Q$; $HI \leq 0000$; $S, X \leq 0$)	0 0000 1001 0
1	$q_i \ q_{i-1} = 10$: $HI \leftarrow HI - M$ <small>con extensión</small>	1 1110 1001 0
	Desplazamiento	1 1111 0100 1
2	$q_i \ q_{i-1} = 01$: $HI \leftarrow HI + M$	0 0001 0100 1
	Desplazamiento	0 0000 1010 0
3	$q_i \ q_{i-1} = 00$: $HI \leftarrow HI$	0 0000 1010 0
	Desplazamiento	0 0000 0101 0
4	$q_i \ q_{i-1} = 10$: $HI \leftarrow HI - M$	1 1110 0101 0
	Desplazamiento	1 1111 0010 1

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$

-14_{10}

ASM

Algoritmo the Booth


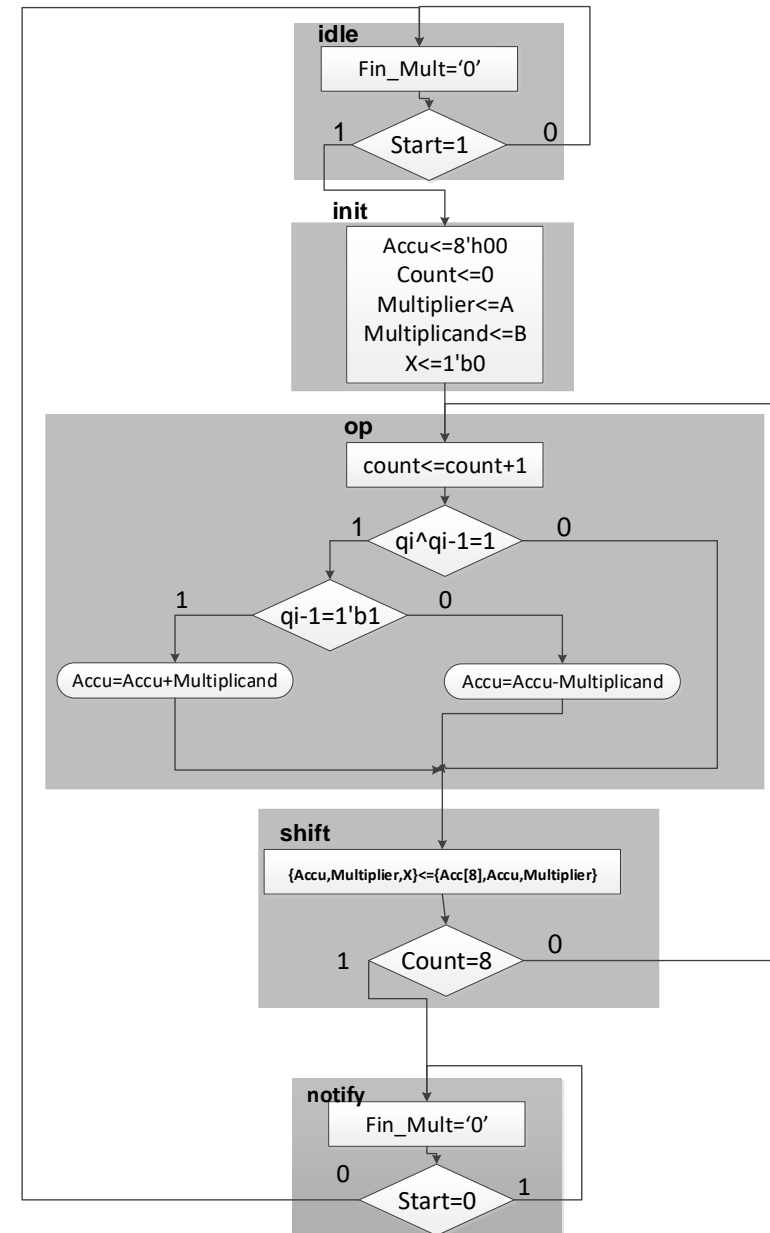



Diagrama de bloques de la solución

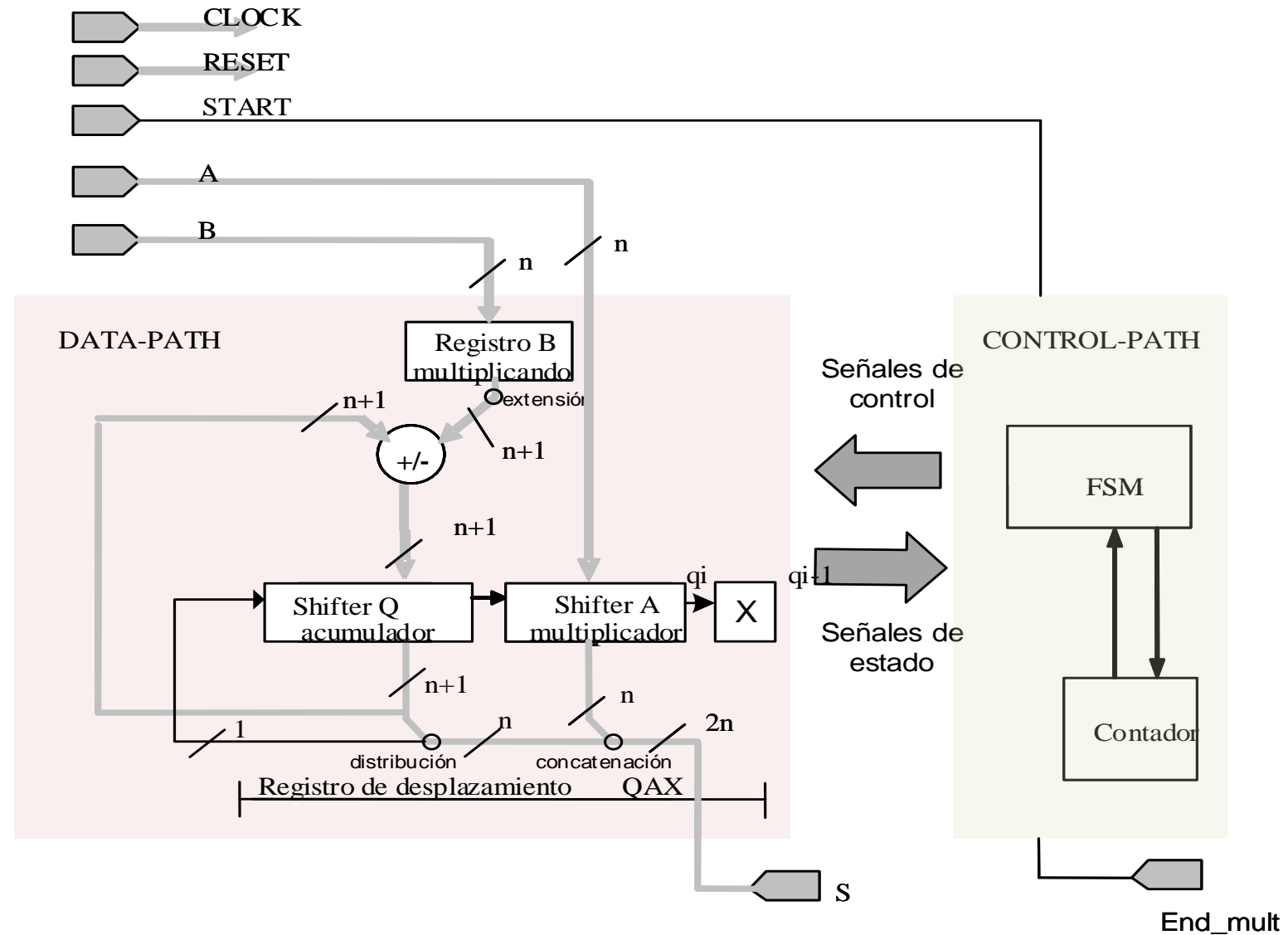


El Algoritmo the Booth modificado

- Recodificación por **parejas de bits** para reducir a la mitad el número de ciclos

q_{i+1}	q_i	q_{i-1}	Digito de Booth
0	0	0	0
0	0	1	+1
0	1	0	+1
0	1	1	+2
1	0	0	-2
1	0	1	-1
1	1	0	-1
1	1	1	0

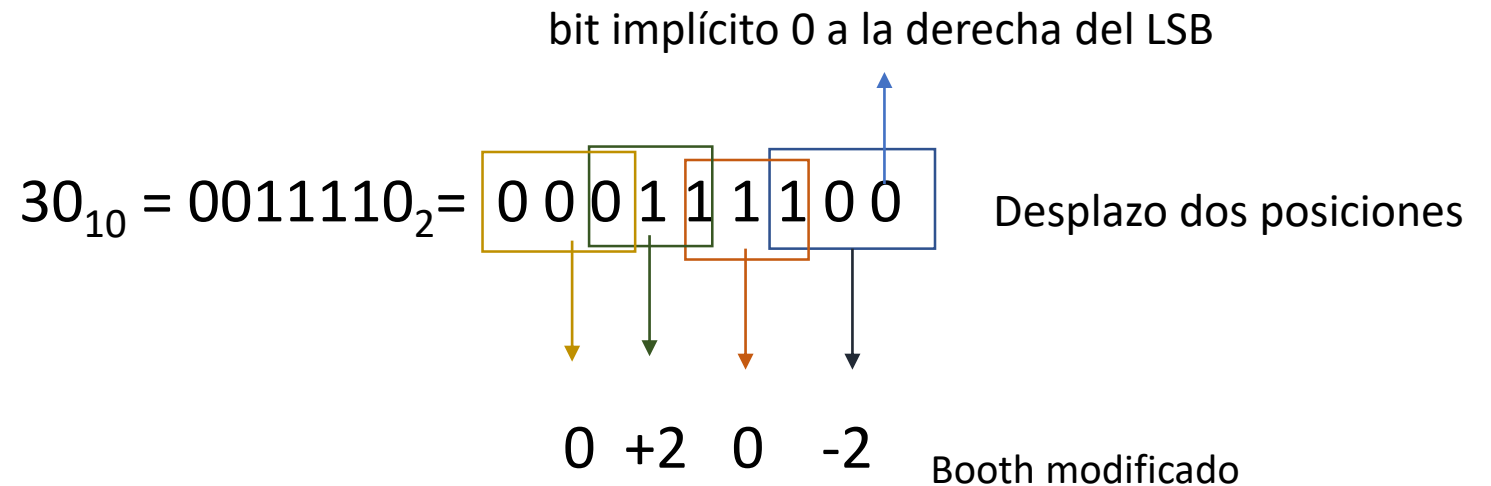

FSM Algoritmo the Booth modificado

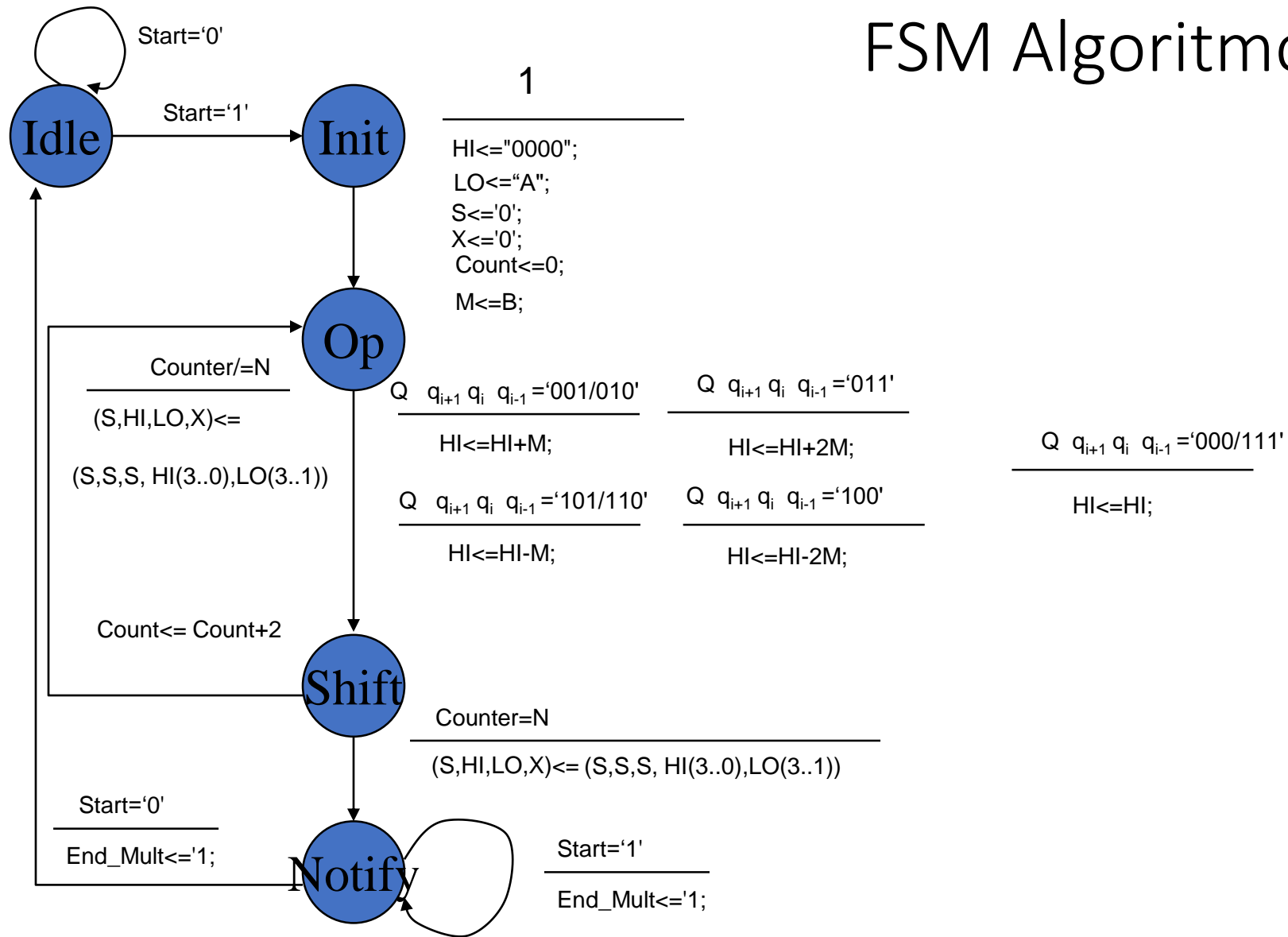

$N = 6$
 $B = 13_{10} = 001101_2$
 $A = -6_{10} = 111010_2$

Ejemplo algoritmo de Booth modificado

Ciclo	Acción	Accu S - HI - LO - X
0	Carga de valores ($LO \leq A$; $HI \leq 0000$; $S, X \leq 0$; $M \leq B$)	0 000000 111010 0
1	$q_{i+1} q_i q_{i-1} = 100$: $HI \leftarrow HI - 2M$ <small>con extension</small>	1 100110 111010 0
	Desplazamiento 2 bits	1 111001 101110 1
2	$q_{i+1} q_i q_{i-1} = 101$: $HI \leftarrow HI - M$	1 101100 101110 1
	Desplazamiento 2 bits	1 111011 001011 1
3	$q_{i+1} q_i q_{i-1} = 111$: $HI \leftarrow HI$	1 111011 001011 1
	Desplazamiento 2 bits	1 111110 110010 1

-78_{10}

```

      0 0 0 0 0 0
    - 0 0 1 1 0 1
    -----
      1 1 0 0 1 1
    - 0 0 1 1 0 1
    -----
      1 0 0 1 1 0
  
```

```

      1 1 1 0 0 1
    - 0 0 1 1 0 1
    -----
      1 0 1 1 0 0
  
```

ASM Algoritmo the Booth modificado



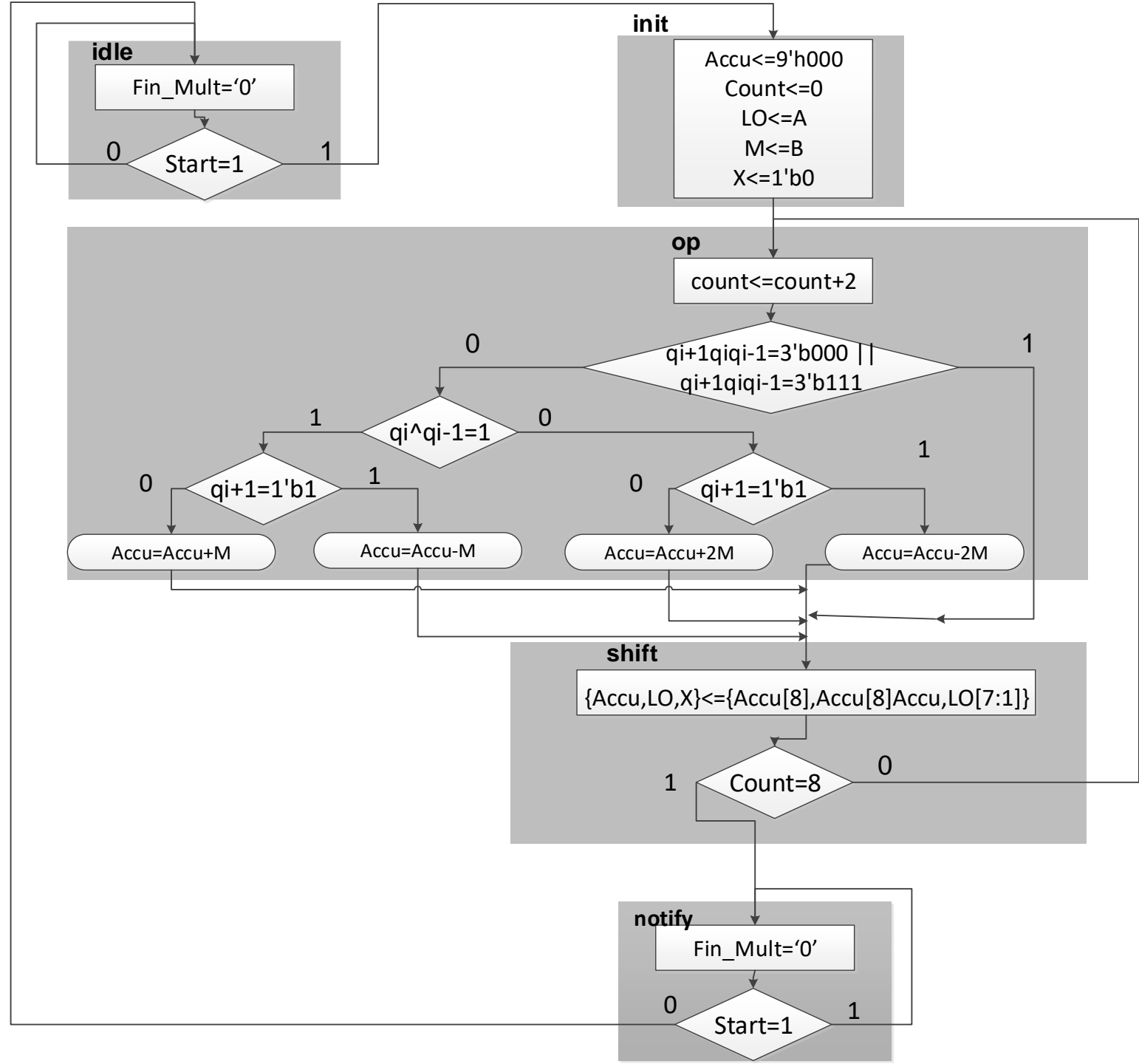


Diagrama de bloques de la solución

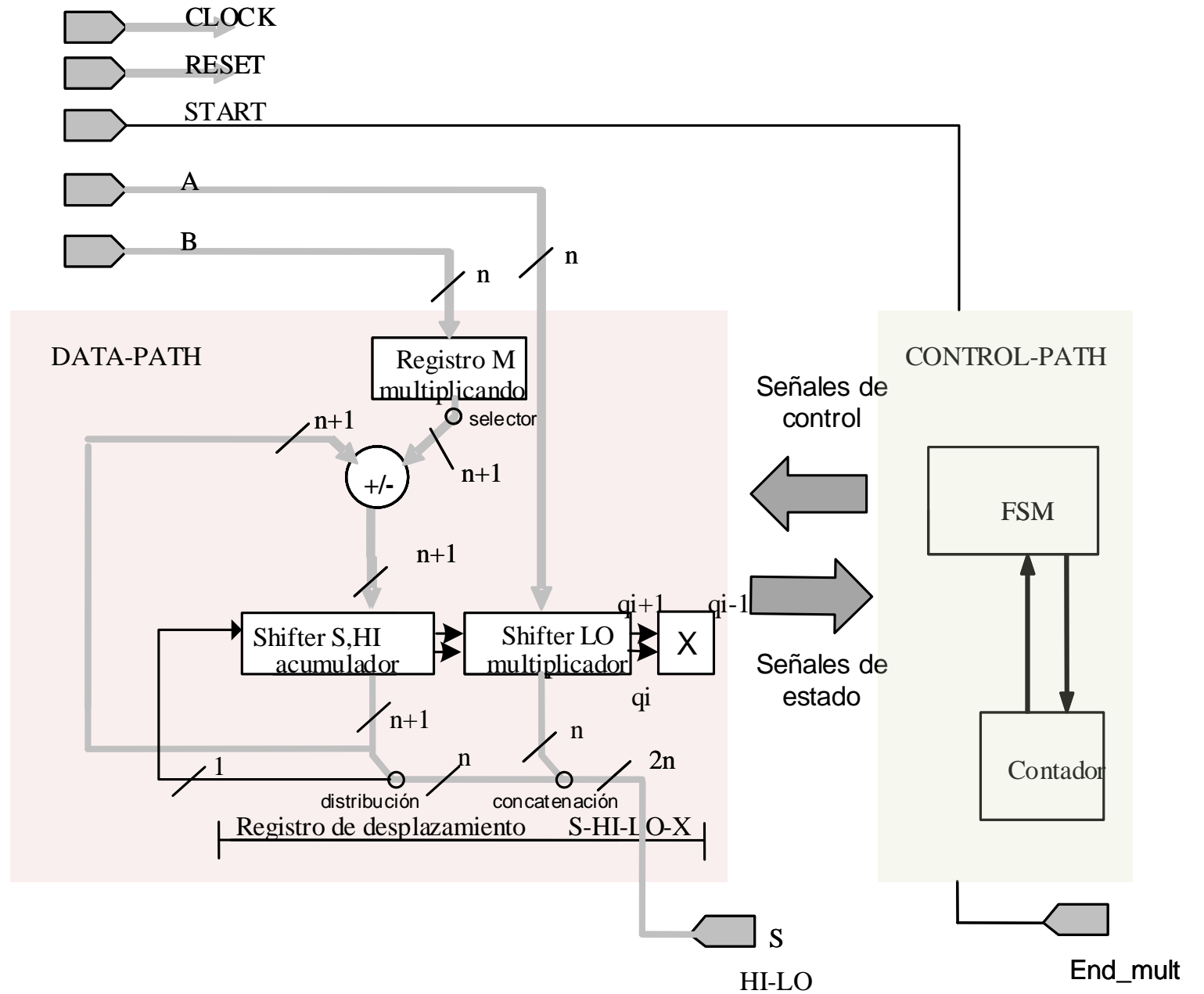

Verificación Básica – Nivel 0

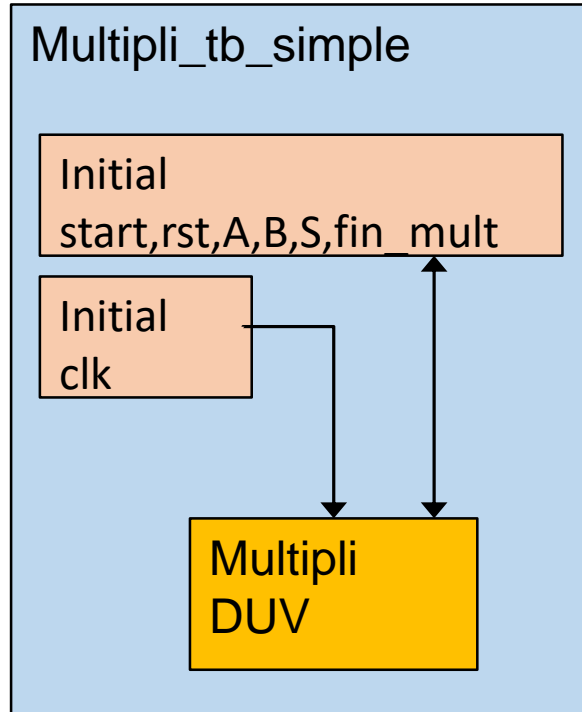

```
`timescale 1 ns / 1 ps
module multipli_tb_simple_gateLevel;

    parameter tamano=8;

    reg clk;
    reg [tamano-1:0] A,B;
    logic fin_mult;
    logic start;
    reg rst;
    wire [(2*tamano)-1:0] S;

    initial begin clk=1'b0;
    forever #50 clk=!clk;
    end

    initial begin
        rst=1;
        start= 0;
        #1 rst=0;
        #500 rst=1;
        #100 A=8'd100; //100*2
        B=8'd2;
        start=1;
        @ (posedge fin_mult);
        @ (negedge clk);
        #50 start=0;
        #100 A=8'd10; //10*3
        B=8'd3;
        start=1;
        @ (posedge fin_mult);



        ... resto de casos

        $stop;
    end

    multipli DUV
    (.CLOCK(clk),
     .RESET(rst),
     .START(start),
     .A(A),
     .B(B),
     .END_MULT(fin_mult),
     .S(S)
    );


endmodule
```

Verificación de resultados

  

Verificación sin aserciones
Basado en visualización de formas de onda
Muchos casos sin cubrir
No automatizada
No optimizada
Peligro de mal funcionamiento

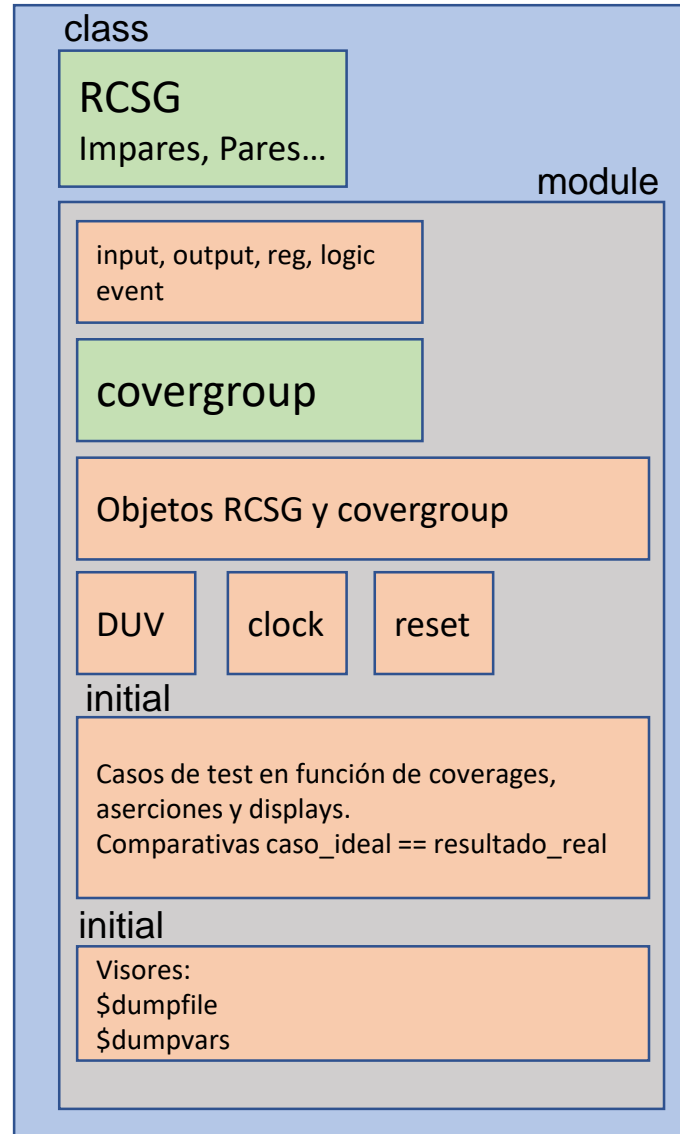
Verificación Básica II – Basada en Radicador



- Características
 - Fichero de test único
 - Incluye generación de estímulos aleatoria RCSG
 - Incluye covergroups
 - Instancia DUV
 - Genera clock y reset en el mismo fichero
 - Los casos de test los agrupa en un initial con aserciones y gestión de eventos para comprobación
 - La visualización de datos con initial al final del fichero
- Fichero largo y poco genérico
- Muestra las posibilidades futuras de estructurar la verificación


Verificación Media – Basada en Radicador

Testbench.sv

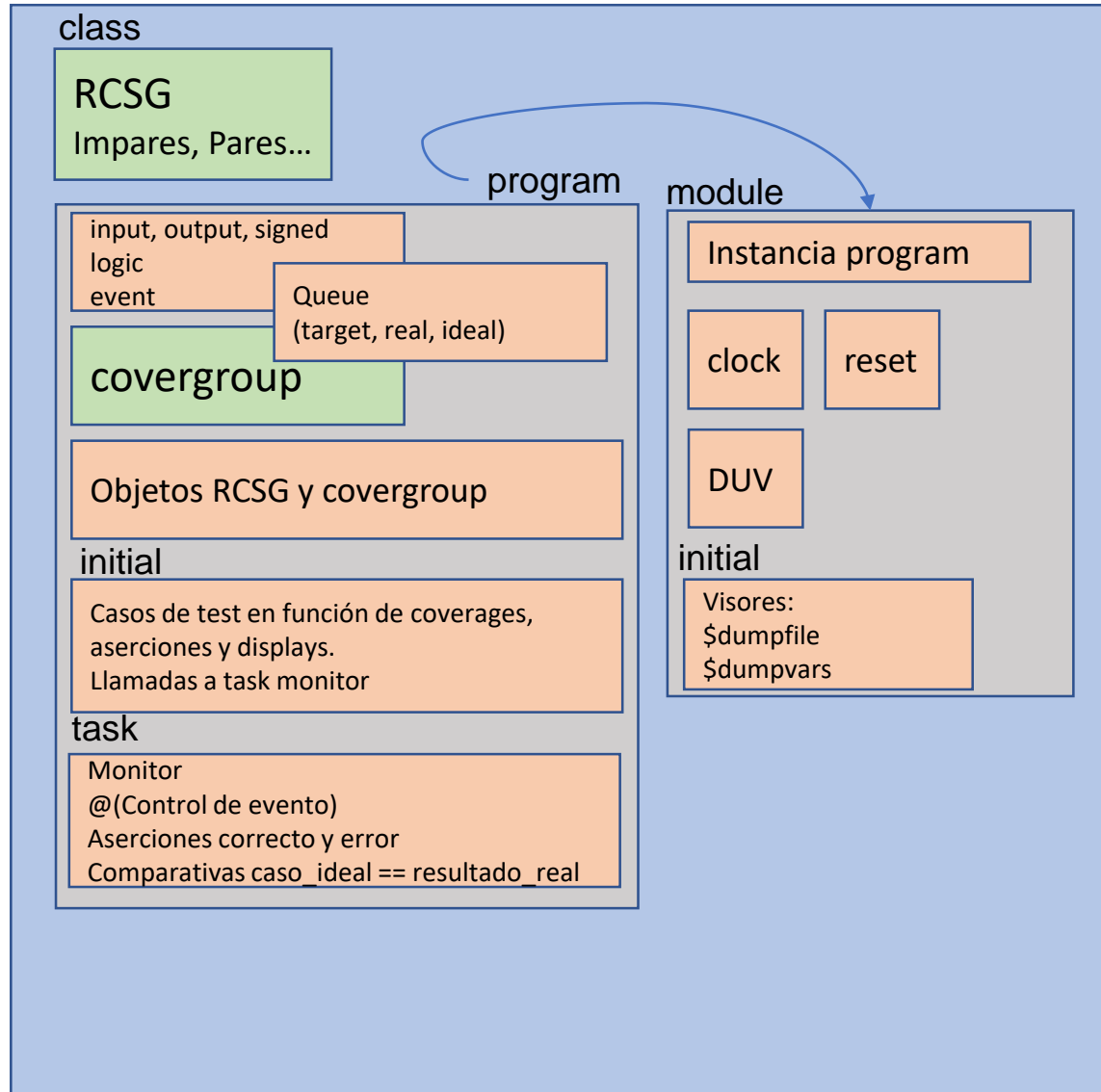


- Características adicionales
 - Agrupación de testbench en PROGRAM
 - Instancia program en module
 - Introduce colas para tratar valores ideales $A*B$.
 - Uso básico de colas sin embargo
- Todavía un único fichero .sv
- Escaso aprovechamiento de clases.
- No se utilizan interfaces para facilitar la conectividad


Verificación Compleja - TOP

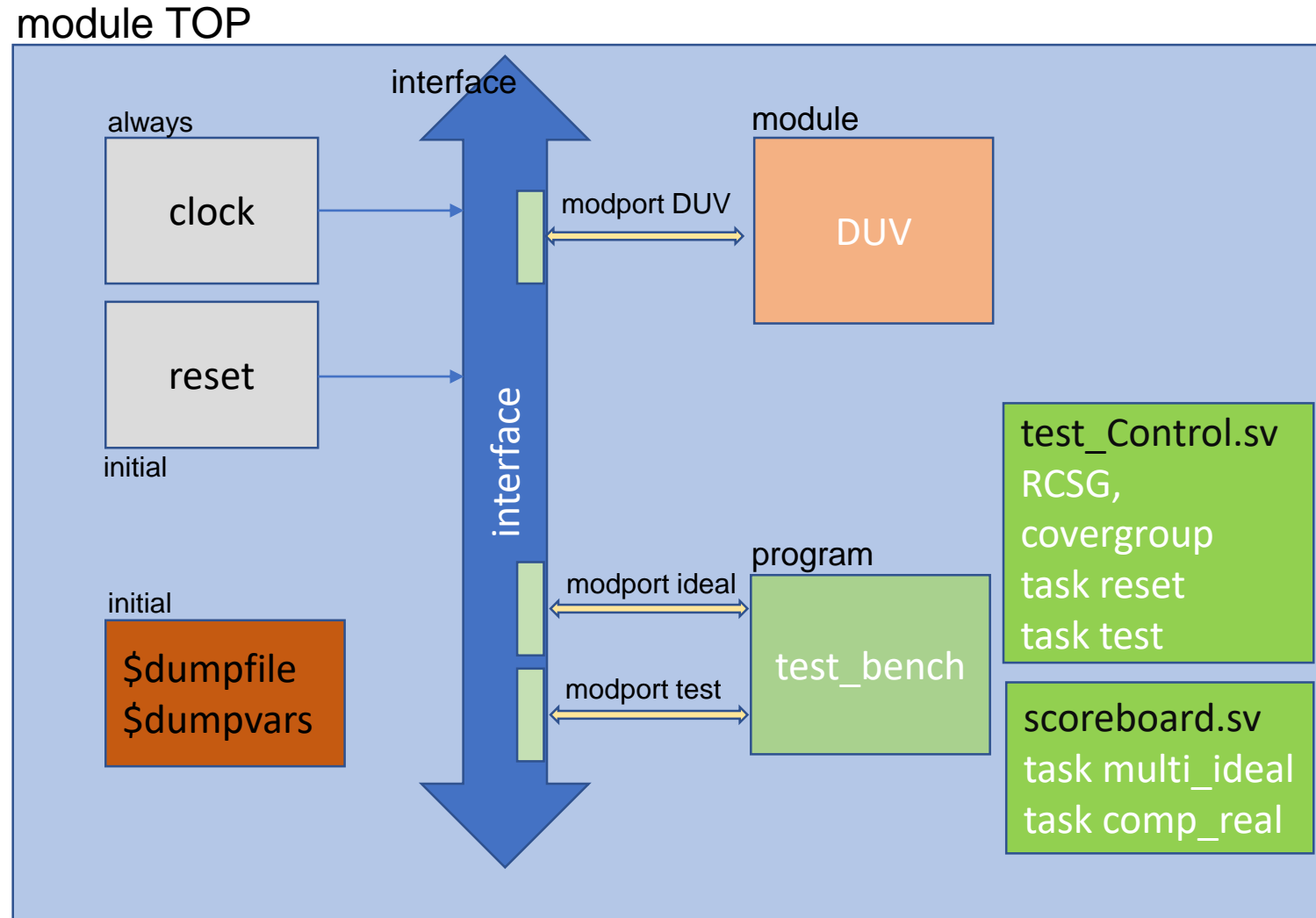

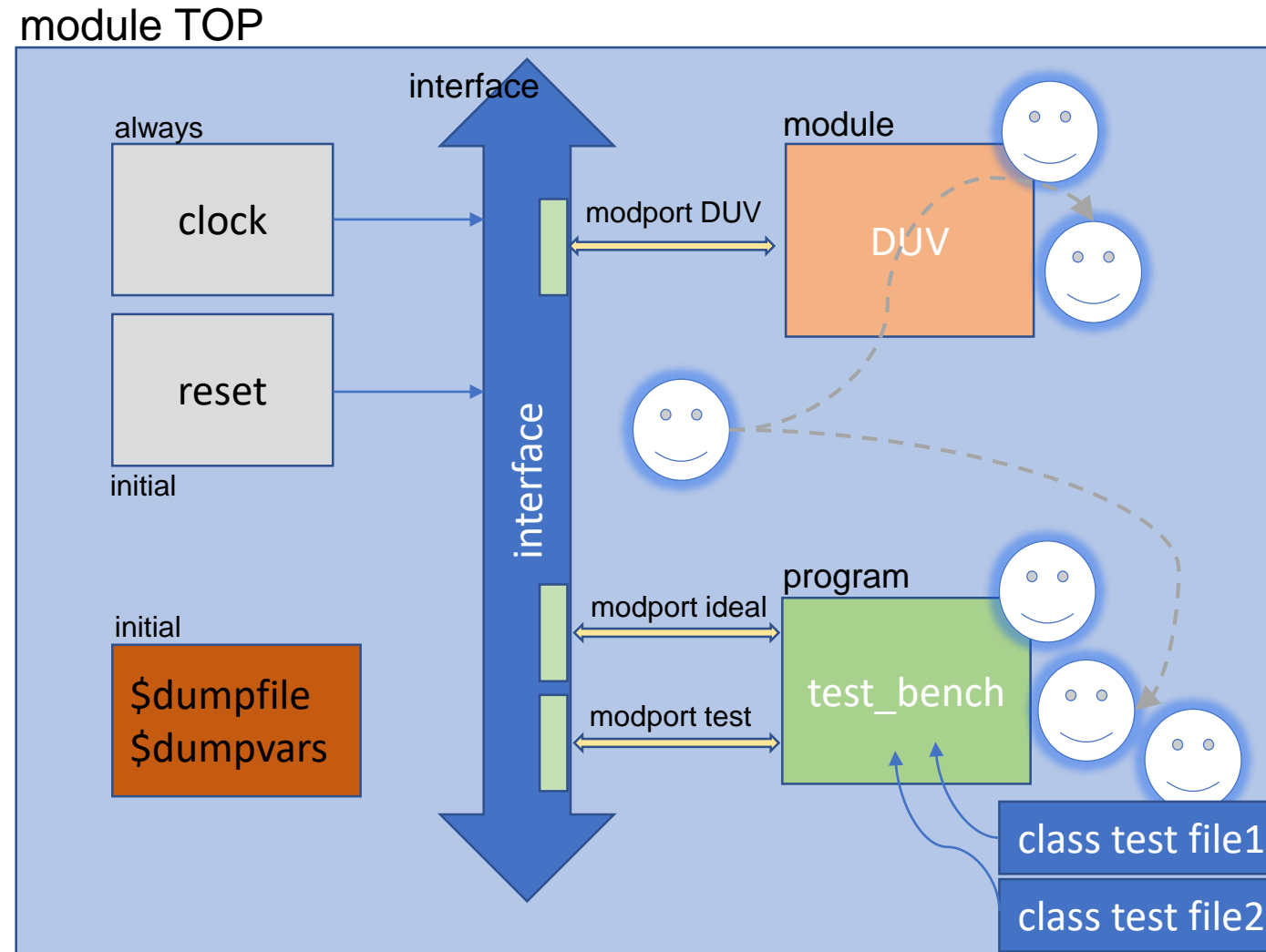Verificación Compleja – Equipo de Trabajo



Verificación Compleja - Interface

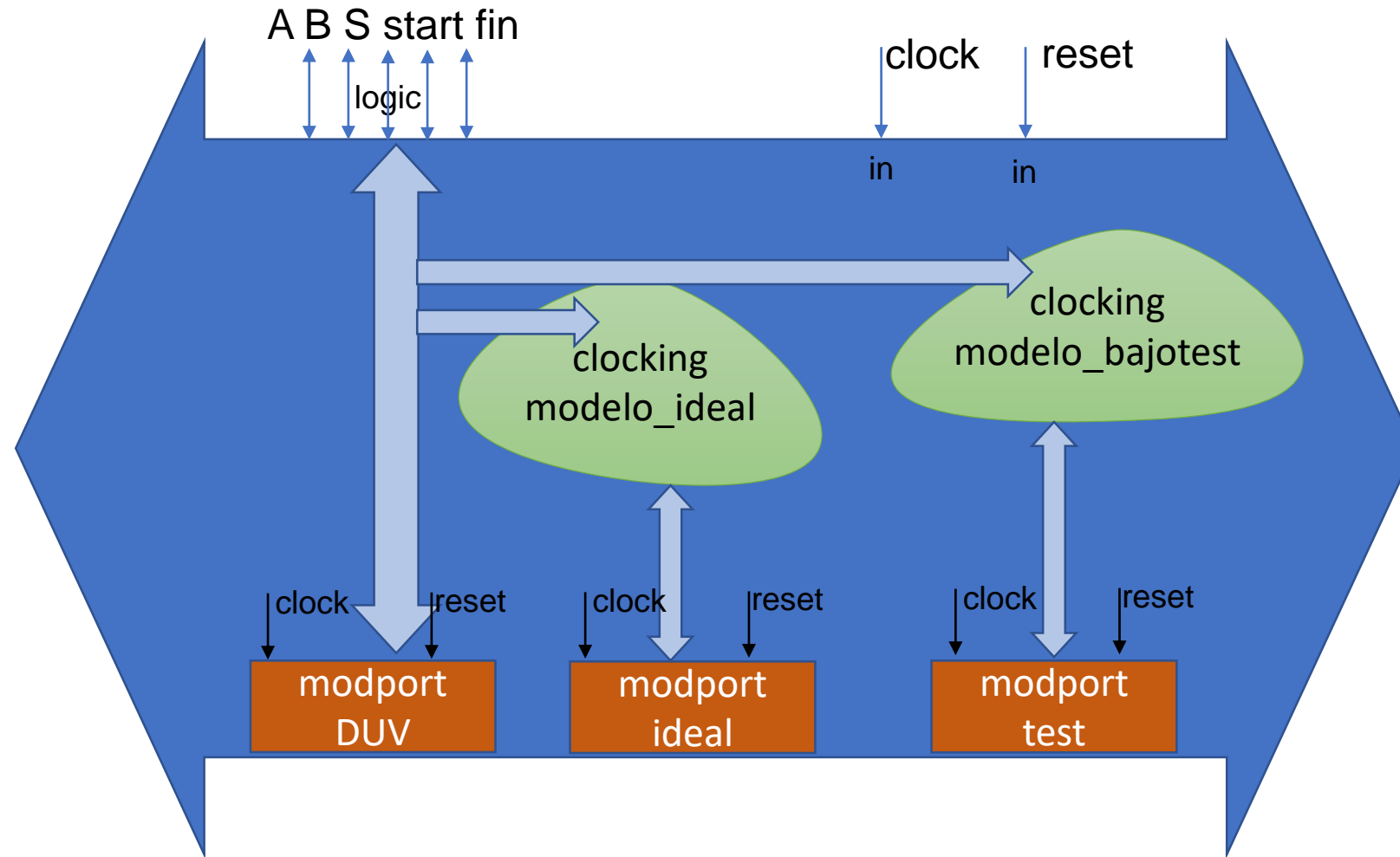

Verificación Compleja - Program

program

```
`includes "programas sv que definen clases e interfaces"  
instancia clases de test = new(ideal, test)  
  
initial    //lanza el test  
          clases_de_test.task(); //ej...reset, check  
  
...  
end
```

Las clases de test descritas en otros ficheros importados son instanciadas (creadas) y arranca test con initial.
Las clases de test se describen a continuación

Verificación Compleja – definición de clases test

